

Question 1

Avril 2015

$$\text{Total consommé} = 3 \times 3 \text{ MJ} = 9 \text{ MJ.}$$

$$\text{Total dépense musculaire: } 900 \text{ kJ.}$$

$$\Delta J = 900 \text{ kJ} = \Delta h \times m \times g.$$

$$\Delta h = \frac{900 \text{ kJ}}{45 \times g} = \frac{900 \text{ kJ}}{450}$$

$$= 2000 \text{ m}$$

$$\text{Puissance du corps humain: } \frac{3 \text{ MJ}}{3600 \text{ s}} = 833 \text{ W.}$$

$$\text{Puissance musculaire du corps humain: } \sim 83 \text{ W.}$$

août 2015

Question 1

Q. Ex 1

a. $34 \text{ kV/cm} \times 1 \text{ cm} = 34 \text{ kV.}$

b1. $Q = CV$ où $C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R^2}{d} = \frac{1}{9 \times 10^9} \frac{(10^{-2})^2}{10^{-2}}$
 $= \frac{10^{-2}}{9 \times 10^9}$

$Q = \frac{10^{-2}}{9 \times 10^9} 34 \times 10^3 = 3.78 \times 10^{-8} \text{ C}$ ou $Q = E \times d \times 4\pi\epsilon_0 \frac{R^2}{d}$

b2. $E = 2 \times \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{d}{2}\right)^2} \rightarrow Q = E \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 4\pi\epsilon_0 \times \frac{1}{2}$

$= E \times d \times 4\pi\epsilon_0 \times \frac{d}{8} = 4.72 \times 10^{-8} \text{ C}$

ou $E = 34 \times 10^3 \times 10^2 \text{ V/m}$
 $= 3.4 \times 10^6 \text{ V/m.}$

Examen de Physique, août 2012, première candidature en informatique, Partie 1

b3. $Q = E \times d \times 4\pi\epsilon_0 \frac{(\alpha d)^2}{d} = E \times d \times 4\pi\epsilon_0 \times \alpha^2 d$






$Q = E \times d \times 4\pi\epsilon_0 \times \frac{d}{8}$

soit $\alpha^2 = \frac{1}{8}$ soit $\alpha = \frac{1}{\sqrt{8}}$

c. $U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} 3.78 \times 10^{-8} 34 \times 10^3 = 6.43 \times 10^{-4} \text{ J.}$


d. $P = \frac{U}{\Delta t} = \frac{6.43 \times 10^{-4} \text{ J}}{0.1 \text{ sec}} = 6.43 \times 10^{-3} \text{ W.} = 6.43 \text{ mW.}$

Question 3

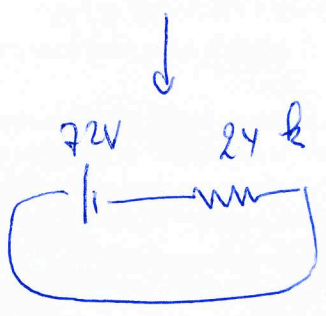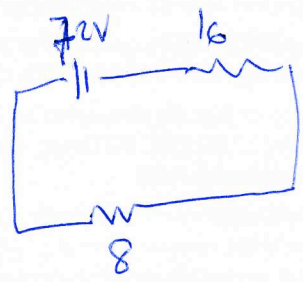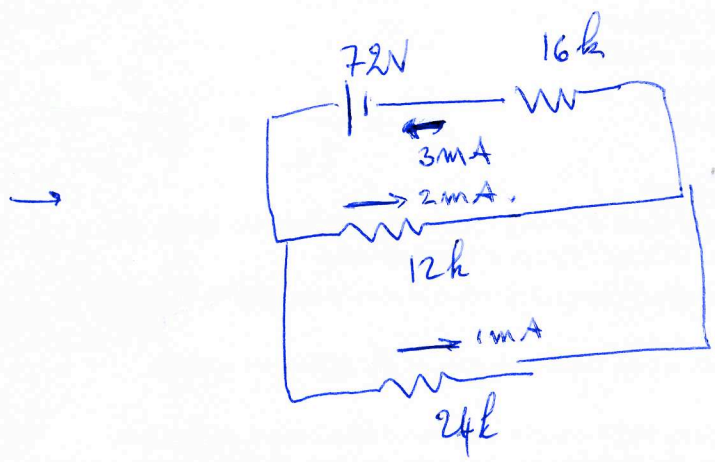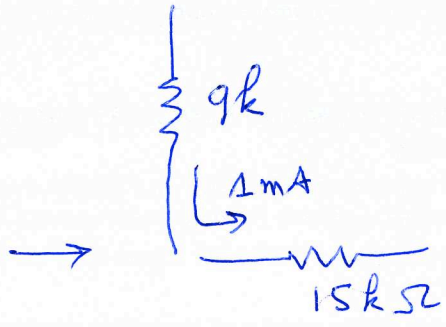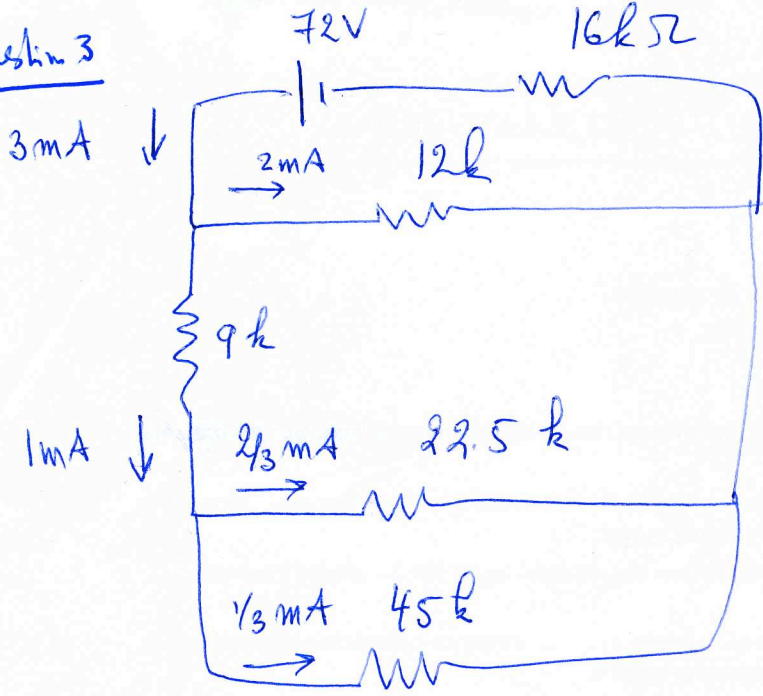


$$i = \frac{72}{24} = \frac{9 \times 8}{3 \times 8} = \underline{\underline{3 \text{ mA}}}$$

Response 1/3 mA

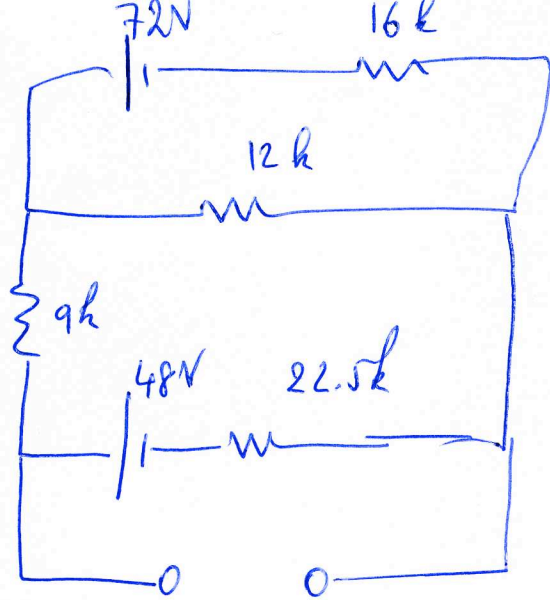

Thevenin

- R_{th} : on count circuit is

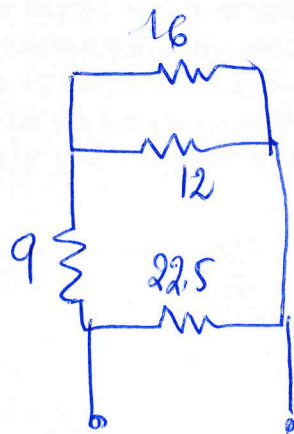

$$\frac{1}{16} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4} = \frac{3+4}{3 \times 4 \times 4}$$

$$= \frac{7}{48} \Rightarrow R = \frac{48}{7}$$

$$= 6.86 \text{ k.}$$


$$R' = 6.86 + 9$$

$$= 17.86 \text{ k}$$

$$R'' = \frac{1}{\frac{1}{22.5} + \frac{1}{17.86}}$$

$$= 9.96 \text{ k.}$$

- V_{th} : circuit current.

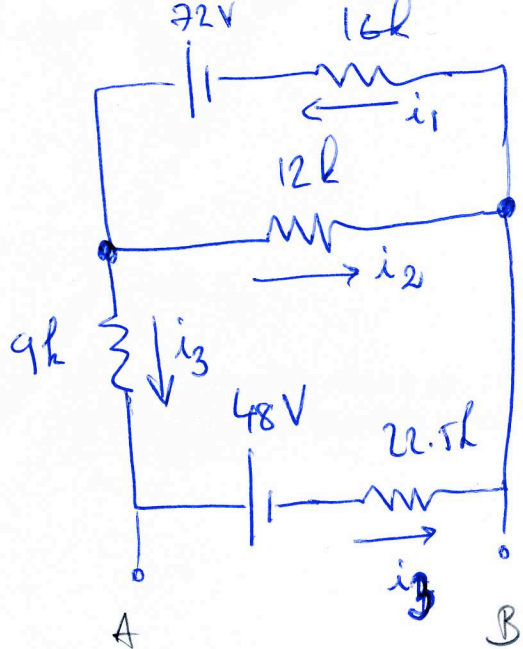

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$72 = 12k i_2 + 16k i_1$$

$$48 = -9k i_3 - 22.5k i_3 - 12k i_2$$

$$= -31.5k i_3 - 12k i_2$$

$$72 = 12k i_2 + 16k (i_2 + i_3)$$

$$= 28k i_2 + 16k i_3$$

$$\frac{48}{31.5k} = -i_3 - \frac{12}{31.5} i_2$$

$$\frac{72}{16k} = i_3 + \frac{28}{16} i_2$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{48}{31.5k} + \frac{72}{16k} = \left(-\frac{12}{31.5} + \frac{28}{16} \right) i_2 \\ 610^{-3} = 1.369 i_2 \\ i_2 = 0.0044 \text{ A} \end{array} \right\}$$

$$\frac{48}{12k} = -\frac{31.5}{12k} i_3 - i_2$$

$$\frac{72}{28k} = \frac{16k}{28k} i_3 + i_2$$


$$\left. \begin{array}{l} \frac{48}{12k} + \frac{72}{28k} = \left(\frac{16k}{28k} - \frac{31.5}{12} \right) i_3 \\ 0.0066 = -2.05 i_3 \\ i_3 = -3.2 \text{ mA} \end{array} \right\}$$

→ Tension A et B: $V_A - V_B = 48 - 3.2 \cdot 10^{-3} \times 22.5 \cdot 10^3$

$$= 48 - 72$$

$$= -24 \text{ V}$$

→ Circuit équivalent:

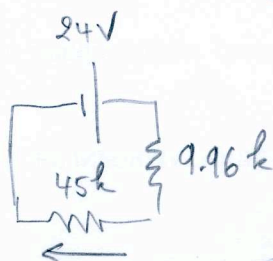

$$\rightarrow i = \frac{24}{55k} = 0.43 \text{ mA}$$

Question 4Agut 2015

a)

12V



10μF

20kΩ

40μF

~~Wahl~~

$$\hat{U} = U_0 = 12V$$

$$b) \quad Z = Z_{C_1} + Z_R + Z_{C_2}$$

$$= \frac{1}{\omega C_1 j} + R + \frac{1}{\omega C_2 j}$$

$$= R - j \left(\frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \right)$$

$$c) \quad \hat{i} = \frac{\hat{U}}{Z} = \frac{U_0}{R - j \left(\frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \right)}$$

$$= \frac{U_0}{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \right)^2} \left(R + j \left(\frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \right) \right)$$

$$d) \quad i_{eff} = \frac{U_{eff}}{|Z|} = \frac{U_0}{\sqrt{2} |Z|}$$

$$|Z|^2 = R^2 + \left(\frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \right)^2$$